

小学校理科 あかりをつけよう

【問題1】


(2) こうたさんは、右下の図のように、アルミニウムはくで包んだぼう磁石を豆電球とかん電池につなぎ、?の部分に4種類のをそれぞれつけ、電気を通すものと磁石につくものについて調べました。その結果が下の表です。

表のBとCにあてはまるものはそれぞれ何だと考えられますか。あとのア～エの中からそれぞれ選び、その記号を書きましょう。

	つけたもの			
	A	B	C	D
豆電球の明かり(ついた:○ つかない:×)	○	×	○	×
アルミニウムはくで包んだぼう磁石 (引きつけられた:○ 引きつけられない:×)	○	○	×	×



●の部分にアルミニウムはくで包んだ2つのぼう磁石をつけました。

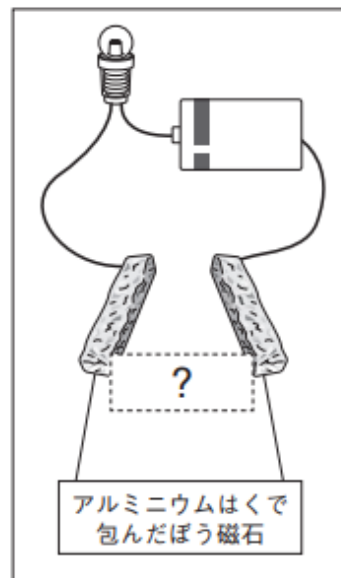

〈解答〉

【問題1】

設問番号	正 答 例	準 正 答 例	留 意 事 項
	(2)	B ウ ..... C イ	完答のみ可。